

# Sintetizzatore di Frequenza

William Perri 4427140

20/06/2020

Insegnamento di LABORATORIO DI ELETTRONICA A.A. 2019/20

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione del Progetto</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Realizzazione</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Risultati</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>18</b>

# 1 Introduzione

Lo scopo del progetto consiste nel realizzare un sintetizzatore di frequenza basato su PLL (Phase Locked Loop). Un PLL è composto da un rivelatore di fase, un filtro passa-basso ed un VCO (Voltage Controlled Oscillator).

Il progetto verrà dapprima simulato mediante software di simulazione ed in seguito realizzato in parte su breadboard ed in parte su una FPGA (Field Programmable Gate Array) Cyclone II, programmata mediante il software Quartus II sulla base del progetto realizzato su Digital Electronic Deeds.

## 2 Descrizione del Progetto

Come già detto nel capitolo precedente, il nostro sintetizzatore si baserà su un PLL il cui schema a blocchi è il seguente:


 


Figura 1: Schema a Blocchi PLL

 

$$\overline{v_{\text{out}}} = K_{PD} \Delta\phi, \quad (8.2)$$

Figura 2: Il Phase Detector lega la differenza di fase degli ingressi alla tensione d'uscita.

 


Figura 3: Risposta ad un gradino in frequenza

Analizzando la Figura 3, possiamo capire che se la tensione in uscita dal VCO è nulla (o al valore di riferimento), esso oscillerà ad una frequenza  $\omega_0$ , per modificare questa frequenza c'è necessità di cambiare la tensione di controllo  $V_{CONT}$  in uscita dal LPF, la differenza di fase tra  $V_{IN}$  e  $V_{OUT}$  permette a  $V_{PD}$  di generare un  $\Delta V$  per modificare la frequenza del VCO. Il LPF deve "pulire" la tensione di controllo dai piccoli picchi che la tensione  $V_{PD}$  avrebbe. Nell'istante  $t_0$  la frequenza del segnale d'ingresso cambia, il periodo della  $V_{in}$  diminuisce, l'impulso  $V_{PD}$  si allarga facendo aumentare  $V_{CONT}$ , all'istante  $t_a$ , a causa delle dinamiche dell'anello, la tensione  $V_{CONT}$  continua a salire, facendo aumentare conseguentemente la frequenza di oscillazione del VCO, fino a quando non si stabilizzerà a  $\omega_1$  all'istante  $t_2$ .

Andando ad esplicitare il LPF come un filtro del primo ordine, otteniamo quanto segue in Figura 4

 


Figura 4:

Abbiamo la proporzionalità data dal PD, un polo dato dal LPF ed infine l'integratore che rappresenta il VCO. Possiamo calcolare le funzioni di trasferimento, sia ad anello aperto, sia ad anello chiuso ottenendo:

$$H_0(s) = K_{PD} \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{LPF}}} \frac{K_{VCO}}{s} \text{ e } H(s) = \frac{K_{PD} K_{VCO}}{\frac{s^2}{\omega_{LPF}^2} + s + K_{PD} K_{VCO}}$$

Quanto detto fin'ora però presenta un problema: abbiamo

$\omega_{LPF} \ll \omega_{IN} - \omega_{OUT}$ , pertanto la differenza non riesce a passare nel LPF e il circuito non riesce ad agganciarsi. Per il nostro progetto quindi avremmo bisogno di un rivelatore che non tenga conto solo della fase ma anche della frequenza: PFD (Phase-Frequency Detector, Figura 5).

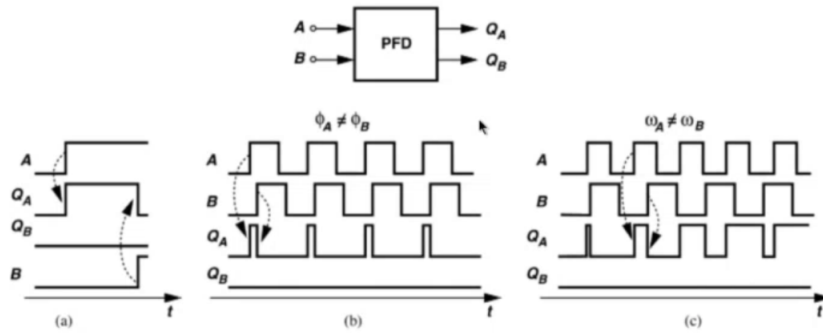


Figura 5: Schema di un PFD

Se il fronte di salita del segnale  $A$  arriva prima del fronte del segnale  $B$ , il segnale d'uscita  $Q_A$  va a 1 fino a quando non arriva il fronte di  $B$ , quindi la larghezza dell'impulso di  $Q_A$  è proporzionale alla differenza di fase tra i due segnali. Al contrario ovviamente se  $B$  fosse in anticipo rispetto ad  $A$ , accadrebbe la medesima cosa però sul segnale  $Q_B$ . Questo dispositivo è stato implementato come si può vedere in Figura 6.

 


Figura 6: Realizzazione di un PFD

A questo punto andiamo a realizzare un pompa di carico da aggiungere in cascata al PFD

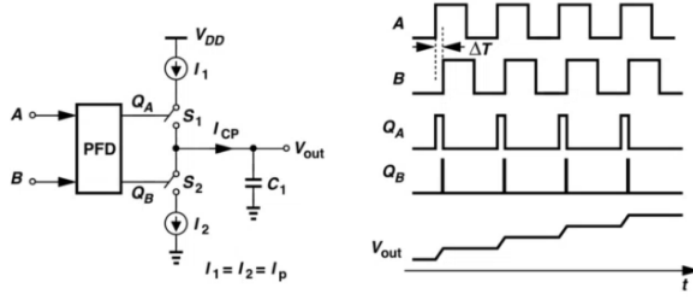


Figura 7: Rappresentazione simbolica della Charge Pump

Se  $Q_A$  è a 1, chiude lo switch  $S_1$ , facendo caricare il condensatore  $C_1$ , facendo aumentare la frequenza del VCO. L'uscita  $Q_B$  invece fa scaricare lievemente il condensatore, in quanto gli impulsi di  $Q_B$  sono molto più stretti di quelli di  $Q_A$ , il condensatore  $C_1$  sostituisce anche il LPF, generando però un problema, la nuova funzione di trasferimento è  $H(S) = \frac{I_P K_{VCO}}{2\pi C_1 S^2 + I_P K_{VCO}}$

Questa presenta due poli immaginari nell'origine, rendendo così il sistema instabile. A questo punto per ovviare a questo problema si deve aggiungere uno zero in zero alla funzione di trasferimento, aggiungendo un resistore prima del condensatore. Il fattore di smorzamento diventa  $>0$ , il margine di fase, che in precedenza era nullo, ora è aumentato. Questo non è l'unico aspetto positivo di questa realizzazione, perché anche all'aumentare del guadagno, vediamo che



il margine di fase aumenta ulteriormente di conseguenza (Figura 8), migliorando la stabilità.

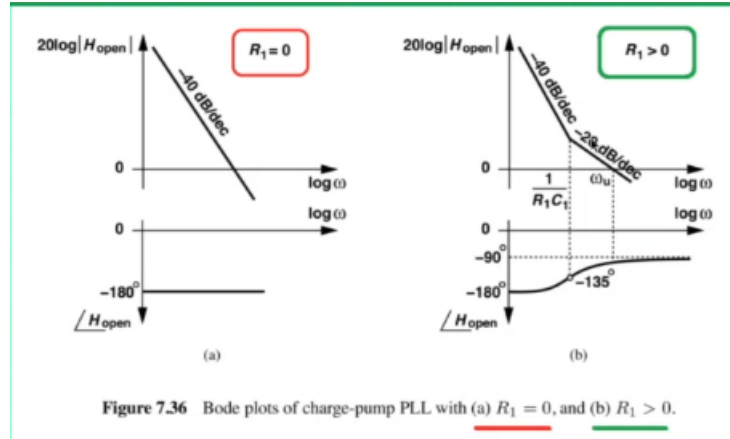


Figura 8: Il margine di fase aumenta

Nella Figura 7 possiamo vedere che sarebbero necessari due generatori di corrente(ideali). Ovviamente non possiamo avere dei generatori ideali, quindi approssimeremo i due generatori come due generatori reali, quindi con una  $r_p$  in parallelo al generatore, che possiamo trasformarlo in un equivalente Thevenin quindi con la  $r_p$  in serie. A questo punto possiamo utilizzare due buffer Tristate, uno con ingresso a 1, l'altro con l'ingresso a 0. Collegando le due uscite  $Q_A$  e  $Q_B$  del PFD agli input enable dei due buffer, avremo una approssimazione dei nostri due generatori (Figura 9). In serie alle due uscite dei buffer andremo poi ad inserire due resistenze  $R_{P1}$  e  $R_{P2}$  che sarebbero quelle dei generatori reali.

 


Figura 9: Realizzazione su Deeds dei due generatori di corrente

Il segnale  $CP1$  e  $CP2$  sono le uscite effettive della pompa di carico che andranno sul LPF, mentre le due uscite  $LED0$  e  $LED1$  sono state inserite per vedere i led della FPGA quando il nostro sistema sta modificando la frequenza di oscillazione. Ci sono infinite soluzioni per dimensionare i componenti necessari in questo blocco del nostro sistema, in questo caso  $R_{P1}$  e  $R_{P2}$  sono state scelte pari a  $27k\Omega$  quindi le correnti che scorrono nei due rami sono  $I_1 = I_2 = \frac{V_{DD} - V_{CONT}}{R_{P1}}$  essendo  $V_{CONT} = V_{DD}/2$   $I_1 = I_2 = 60\mu A$ . A questo punto dovremmo scegliere una  $R_1$  (quella del LPF) di valore significativamente più bassa delle due appena scelte, pertanto scegliamo  $R_1 = \frac{R_{P1}}{10} = 2.7k\Omega$ . Per dimensionare  $C_1$  andremo a prendere la formula del fattore di smorzamento  $\zeta$  che vedremo in seguito, dopo aver aggiunto il divisore per M, e lo

porremo uguale a 0.8/1 che ci porterà alla stabilità del sistema.

A questo punto possiamo inserire un divisore di frequenza.

 


Figura 10: PLL con pompa di carico e divisore per M

Il  $K_{VCO}$  sarà noto in quanto parametro di costruzione. Con l'inserimento del divisore per M abbiamo  $\omega_n = \sqrt{\frac{I_p K_{VCO}}{2\pi C_1 M}}$  e  $\zeta = \frac{R_1}{2} \sqrt{\frac{I_p K_{VCO} C_1}{2\pi M}}$  a questo punto possiamo andare a dimensionare  $C_1$  sapendo che  $\zeta \approx 0.8 \div 1$ ,  $K_{VCO} \approx 800$  per  $C_{EXT} = 120pF$ ,  $I_P = 60\mu A$  e  $M = 100$ . Ponendo  $\zeta \approx 0.94$  otteniamo una capacità  $C_1 = 1\mu F$

Per il nostro progetto dovremo tenere conto delle richieste che sono:

$$f_{OUT} = 1MHz$$

$$f_{REF} = 10kHz$$

$$M = 100(80 \div 150).$$

Il VCO che utilizzeremo sarà il 74LS624, sono presenti due alimentazioni separate, una per la parte logica ed una per la parte di oscil-

lazione, perché il costruttore ci dice che per frequenze  $>10\text{MHz}$  è consigliato l'utilizzo di alimentazioni separate, in modo tale che i rumori provenienti dalla parte logica non influiscano sulla frequenza di oscillazione, infatti se la tensione di alimentazione avesse delle lievi oscillazioni la frequenza di lavoro cambierebbe. Tuttavia, nel nostro caso, utilizzeremo una singola alimentazione.

 


Figura 11: Pinout del VCO

Come si diceva prima, si vedono infatti i pin delle due alimentazioni separate (1-14, 7-9), il piedino di enable, nel nostro caso, lo lasciamo sempre collegato a GND per farlo lavorare ogni volta che il VCO è alimentato. Il piedino 13 è quello di ingresso della tensione di controllo che proviene da un buffer, il motivo per cui è stato inserito un buffer tra il LPF e il VCO è che dal piedino di input ci sono delle resistenze che potrebbero costituire un carico non trascurabile, pertanto inserendo un buffer realizzato con un amplificatore operazionale andremo ad ovviare a questo problema.

I pin 3 e 4 sono per una capacità esterna che noi abbiamo preso  $C_{EXT} = 120\text{pF}$ .

 


Figura 12: Schema a blocchi dei dispositivi da realizzare.

Il divisore per  $M$ , realizzato sull'FPGA, presenterà uno dip switch, da 8 interruttori, per selezionare il numero  $M$ . Il DIP switch verrà collegato a due array di resistenze, quando uno singolo switch sarà ON, l'ingresso sulla FPGA verrà visto come basso, perché collegato a massa (attraverso le due resistenze), mentre, se lo switch è su OFF, l'ingresso della FPGA vede il valore logico alto (3.3V).

A questo punto l'uscita del VCO avrà un'uscita massima  $>4V$  e dobbiamo portarlo in un range tale da poterlo usare come ingresso al divisore, quindi alla FPGA, per cui dobbiamo utilizzare un Level Shifter per portarlo a 3.3V.

Lo scopo di questo blocco è quindi quello di traslare il livello logico 1 dal valore che ci dava il VCO ( $>4V$ ) a 3.3V, mediante l'utilizzo di un transistor NPN 2N2222 (o similare), la resistenza di pull-up è stata scelta da  $1.5k\Omega$  e quella in serie all'ingresso è stata presa da  $15k\Omega$ .

 


Figura 13: Level Shifter

Lo schema a blocchi completo di ogni componente è quindi il seguente:

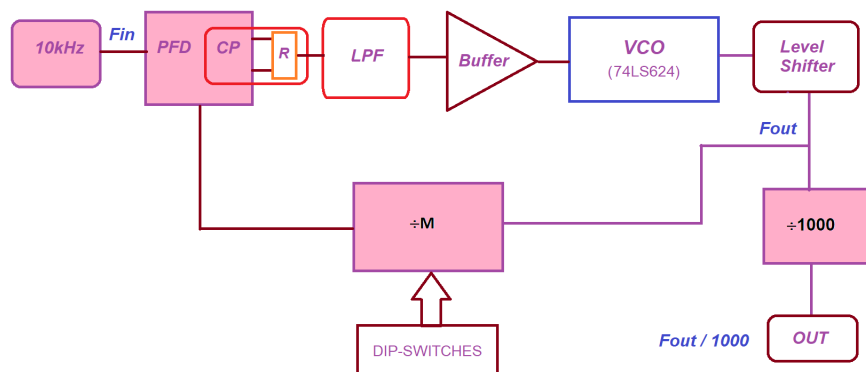


Figura 14: Schema a blocchi completo

### 3 Realizzazione

La prima cosa fatta per realizzare il nostro sintetizzatore è stata partire dall'implementare sul Digital Electronics Deeds tutte le componenti che dovranno poi essere messe sulla FPGA Cyclone II.

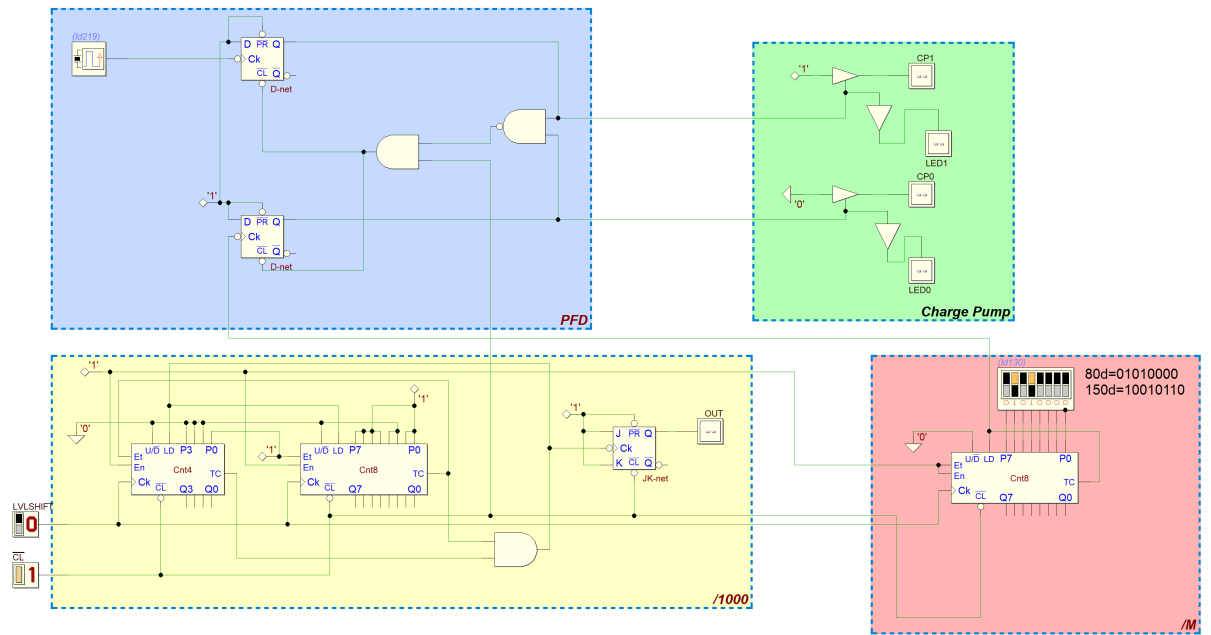


Figura 15: Schema realizzato su Deeds

## 4 Risultati

Sono raccolti di risultati più significativi, intesi come prestazioni del circuito finale, in modo sufficiente per poterlo caratterizzare adeguatamente



## 5 Conclusioni

Si riassumono i punti salienti del progetto svolto

## 6 Riferimenti

Contiene sia la bibliografia (libri, articoli, manuali) sia i siti web eventualmente impiegati durante il progetto